

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 4

Комплексная частотная характеристика линейных цепей

Для схемы, выданной преподавателем, выполнить:

- 1) Определить комплексную частотную характеристику цепи;
- 2) определить и построить АЧХ и ФЧХ цепи;
- 3) определить граничную частоту полосы пропускания схемы по выражению АЧХ и по графикам АЧХ и ФЧХ.